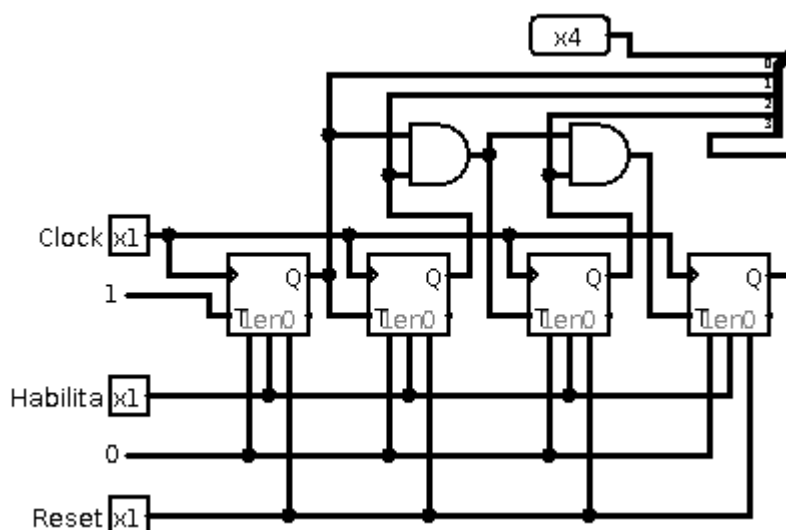


Laboratório de Contadores

1. Implemente no Logisim um contador síncrono de 4 bits conforme esquema abaixo:



2. Baseado no contador anterior, faça agora com que ele possa receber uma contagem em específico de forma paralela, conforme circuito abaixo:

